

CONCOURS ARTS ET MÉTIERS ParisTech - ESTP - ARCHIMEDE**Épreuve de Physique PC****Durée 4 h**

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est autorisé.**A rendre avec la copie 2 documents-réponse non pliés**

Ce problème consacré aux **mesures thermiques** comporte cinq volets, totalement indépendants, focalisés sur l'utilisation de capteurs, tels que thermomètre à résistance, thermistance, thermocouple, doigt de gant et thermomètre à diode, dans le but de déterminer, selon les applications, les températures de gaz, de liquides ou de solides.

Remarques préliminaires importantes : il est rappelé aux candidat(e)s que

- *les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques ; les résultats exprimés sans unité ne seront pas comptabilisés ;*
- *tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italiques ont pour objet d'aider à la compréhension du problème mais ne donnent pas lieu à des questions ;*
- *tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par le(la) candidat(e) ;*
- *les documents-réponses A et B devront être complétés puis remis avec la copie ;*
- *les températures absolues, exprimées en kelvin seront notées T, celles en degré Celsius utiliseront la lettre t, avec pour correspondance : $T = t + 273$.*

PREMIERE PARTIE
THERMOMETRIE PAR RESISTANCE METALLIQUE


Les capteurs de température utilisent généralement des sondes métalliques (ou des thermistances) ; par nature, ces éléments ne fournissent pas de réponse linéaire.

A / ETUDE PRELIMINAIRE : LINEARISATION

La méthode de linéarisation la plus simple consiste à associer, en parallèle du capteur, une résistance R_p , dite de linéarisation, dont la valeur est déterminée de façon qu'autour d'une température choisie, la tension de mesure ait une variation quasi-linéaire en fonction de la température.

Considérons un capteur de température résistif de résistance $R(T)$ à la température $T(K)$; alimenté par un courant I , il fournit une tension V à ses bornes. Plaçons une résistance R_p , indépendante de la température, en parallèle de $R(T)$, comme représenté ci-dessous (figure 1).

Figure 1

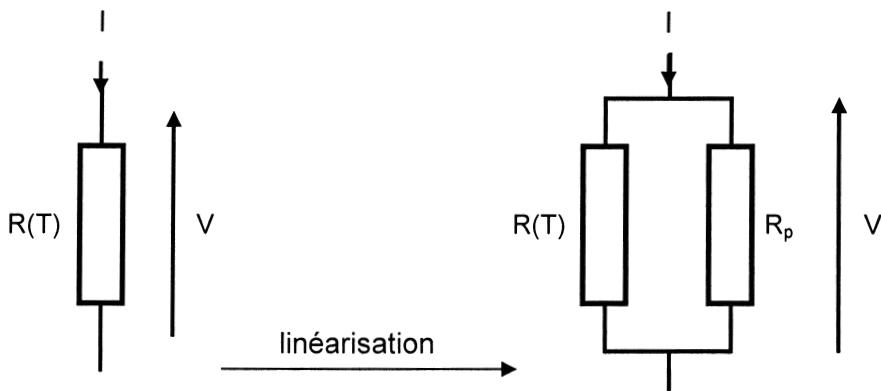

La linéarisation de la réponse du capteur au voisinage d'une température T_0 correspond mathématiquement à l'existence d'un point d'inflexion sur la variation de la résistance $R_d(T)$ du dipôle ainsi formé, pour la température T_0 , soit : $\left(\frac{d^2R_d(T)}{dT^2}\right)_{T=T_0} = 0$.

- A1.** Donner l'expression de la résistance $R_d(T)$ du dipôle formé par $R(T)$ et R_p .
 - A2.** Traduire la condition de linéarisation ; en déduire l'expression de la résistance R_p permettant cette linéarisation, en fonction de $R(T_0)$, $\left(\frac{dR(T)}{dT}\right)_{T=T_0}$ et $\left(\frac{d^2R(T)}{dT^2}\right)_{T=T_0}$.
- Le capteur est caractérisé par son coefficient thermique, noté $\alpha(T) = \frac{1}{R(T)} \left(\frac{dR(T)}{dT} \right)_T$.
- A3.** Préciser le sens physique de ce coefficient.
 - A4.** Exprimer le coefficient thermique $\alpha_d(T)$ en fonction de $\alpha(T)$, $R(T)$ et R_p . Comparer $\alpha_d(T)$ à $\alpha(T)$, puis conclure.

B / ETUDE D'UNE RESISTANCE METALLIQUE AU NICKEL

Considérons une résistance de nickel modélisable, sur l'étendue de mesure $[-50^\circ\text{C} ; 350^\circ\text{C}]$, par l'expression suivante : $R(t) = R_0 [1 + At + Bt^2]$, avec $R_0 = 100 \Omega$; A et B sont deux constantes, de valeurs respectives $A = 5,5 \cdot 10^{-3} (\text{ }^\circ\text{C})^{-1}$ et $B = 6,7 \cdot 10^{-6} (\text{ }^\circ\text{C})^{-2}$.

- B1.** Calculer les valeurs des résistances $R(t_1 = -50^\circ\text{C}) = R_1$ et $R(t_2 = 350^\circ\text{C}) = R_2$ aux bornes de l'intervalle de mesure, puis celle de la résistance $R(t_0 = 150^\circ\text{C})$.
- B2.** Tracer (sur le document-réponse A) les variations de la résistance $R(t)$ dans l'intervalle de mesure ; analyser ce tracé. Calculer le coefficient thermique à la température de 150°C .
- B3.** Déterminer l'expression de la résistance R_p nécessaire pour l'opération de linéarisation autour de $t_0 = 150^\circ\text{C}$ (en fonction de R_0 , A , B et t_0), puis calculer sa valeur.
En déduire la valeur du coefficient thermique (à la température de 150°C) du dipôle linéarisé.

Etudions maintenant l'évolution de la résistance $R_d(t)$ du dipôle en fonction de la température.

- B4.** Ecrire l'expression de la résistance $R_d(t)$ du dipôle en fonction de la température et des constantes R_0 , A , B et R_p .
Calculer les valeurs numériques $R_d(t_1 = -50^\circ\text{C}) = R_{d1}$ et $R_d(t_2 = 350^\circ\text{C}) = R_{d2}$ aux bornes de l'intervalle de mesure, puis tracer, sur le même graphe que précédemment, les variations de la résistance $R_d(t)$ dans l'intervalle de mesure ; analyser ce nouveau tracé.
- B5.** En déduire une loi affine simple du type $R_d(t) = at + b$, en évaluant les constantes a et b .

Le calcul de la résistance R_p nécessite de connaître l'expression mathématique de l'évolution avec la température de la résistance du capteur et surtout les valeurs numériques des coefficients qu'elle renferme. L'utilisateur ne disposant pas toujours de ces données ou manquant de précision, a la possibilité de déterminer R_p en n'effectuant qu'un nombre limité de mesures de la caractéristique du capteur. R_p s'obtient avec trois mesures, à trois températures : t_0 autour de laquelle la caractéristique doit être linéaire, t_1 et t_2 , températures extrêmes de la plage de mesure.

- B6.** Ecrire la relation liant les trois valeurs de résistance $R_d(t_0)$, $R_d(t_1)$ et $R_d(t_2)$, en considérant que la linéarisation est parfaitement réalisée sur la plage $[t_1 ; t_2]$, centrée sur t_0 .
- B7.** En déduire l'expression de la résistance de linéarisation R_p en fonction de $R(t_0)$, $R(t_1)$ et $R(t_2)$, puis calculer sa valeur ; comparer à la méthode précédente.

DEUXIEME PARTIE
THERMOMETRIE PAR THERMISTANCE

Dans une utilisation bolométrique^(*), une thermistance (capteur réalisé à partir d'oxydes métalliques semi-conducteurs polycristallins) permet de déterminer le flux radiatif émis par une cible et d'en déduire, sans contact, sa température de surface. Ce type de composant intervient dans les nouvelles caméras thermiques où chacun des pixels de l'imageur est un microbolomètre de principe identique à celui décrit ci-après.

Considérons une thermistance dont la résistance $R(T)$ est donnée par la loi : $R(T) = R_0 \exp B \left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right]$, où B est une constante positive et T_0 une température de référence. Le constructeur donne comme caractéristiques : $R(T_1) = 5000 \Omega$, à $t_1 = 25^\circ\text{C}$ et $R(T_2) = 309 \Omega$, à $t_2 = 120^\circ\text{C}$.

C / ETUDE D'UNE THERMISTANCE

- C1.** Calculer la valeur de B (préciser son unité).
- C2.** Déterminer, en fonction de B et T , le coefficient thermique $\alpha_{\text{Th}}(T) = \frac{1}{R(T)} \left(\frac{dR(T)}{dT} \right)_T$. Calculer ce coefficient à 150°C et comparer le à celui d'une résistance au nickel.
- C3.** Etablir une expression de $R(T)$ en fonction de $R(T_1)$, B , T et T_1 , puis calculer $R(T)$ pour les deux valeurs suivantes de la température : 5°C et 110°C .
- C4.** Exprimer $V_C - V_D$ en fonction R_C , $R(T)$ et I_G , puis relier $V_A - V_D$ et $V_B - V_D$ à $V_C - V_D$.
- C5.** Déterminer la tension de mesure V_{mes} en fonction de R_C , $R(T)$ et I_G ; en déduire le signe de cette tension. Exprimer la résistance $R(T)$ en fonction des mêmes grandeurs et de V_{mes} .

Le montage précédent est placé dans une enceinte thermostatée à $t_a = 25^\circ\text{C}$ (figure 2b).

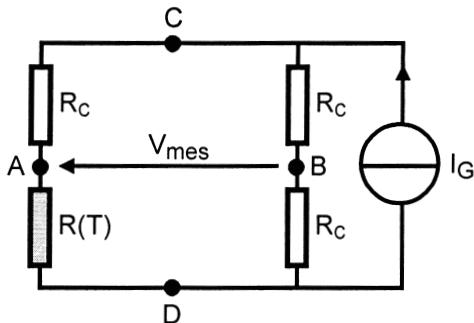


Figure 2a

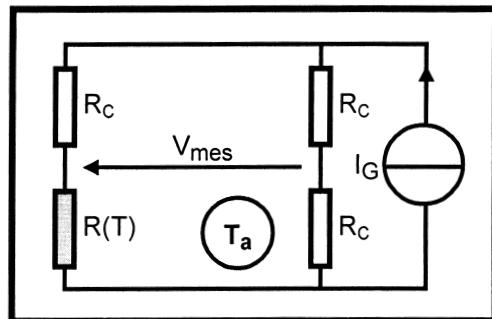


Figure 2b

- C6.** Quelle pourrait être la tension de mesure à l'issue d'un raisonnement trop simpliste ?

^(*) : Un bolomètre est un capteur capable de convertir l'énergie du rayonnement électromagnétique qu'il reçoit, en chaleur, puis en signal électrique.

Une fois l'équilibre atteint dans le caisson, une tension de déséquilibre du pont $V_{mes} = -15 \text{ mV}$ est mesurée.

- C7.** Expliquer l'existence de cette tension de déséquilibre.

Calculer la résistance de la thermistance pour cette tension de déséquilibre du pont ; en déduire sa température t (en °C) et l'écart de température $\Delta t_a = t - t_a$, tout en justifiant son origine.

Notons P_J la puissance dissipée par effet Joule dans la thermistance, K_a (en W.K^{-1}) son coefficient global d'échange thermique avec l'enceinte, M sa masse et c_p sa capacité thermique massique.

- C8.** Etablir l'équation différentielle traduisant le bilan thermique, sur une durée dt , de la thermistance ; en déduire, en régime permanent, la relation entre la puissance dissipée par effet Joule P_J et son auto-échauffement ΔT_a .

- C9.** Exprimer la puissance dissipée par effet Joule P_J en fonction de $R(T)$, R_C et I_G , puis la calculer pour $t_a = 25^\circ\text{C}$.

En déduire la valeur du coefficient global d'échange thermique K_a .

Les calculs montrent que, sur la gamme d'utilisation de cette thermistance, les puissances dissipées et les échauffements associés varient relativement peu. Ainsi, pour simplifier les calculs ultérieurs, les valeurs précédemment obtenues pour ces grandeurs pourront être conservées.

D / APPLICATION BOLOMETRIQUE

Considérons maintenant l'utilisation de la thermistance en bolomètre ; une fenêtre est pratiquée dans l'enceinte pour y loger une optique permettant à un rayonnement extérieur d'atteindre la thermistance et d'y être en grande partie absorbé (figure 3a). Ces modifications n'entraînent pas d'évolution des caractéristiques du composant précédemment étudié.

Désignons par Φ_a la puissance du rayonnement absorbé par la thermistance.

- D1.** Etablir le bilan thermique de la thermistance ; en déduire, en régime permanent, la relation entre l'échauffement total ΔT de la thermistance, son auto-échauffement ΔT_a et la puissance thermique Φ_a absorbée.

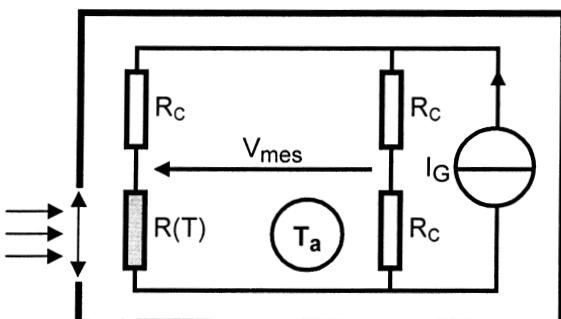


Figure 3a

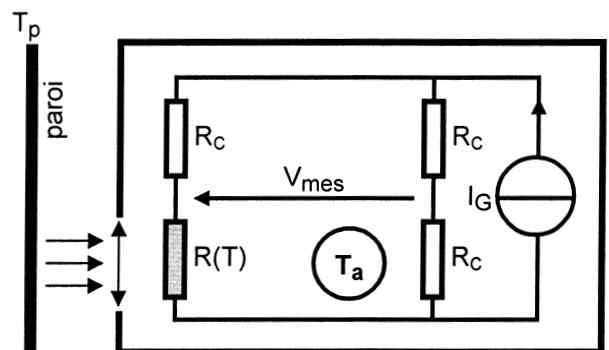


Figure 3b

Afin d'étalonner le bolomètre, le système est placé en regard d'une paroi (portée à la température $t_p = 700^\circ\text{C}$), dont il aura la charge de mesurer sa température (figure 3b). La distance à la paroi est suffisante pour ne pas perturber l'enceinte thermostatée tout en laissant suffisamment de rayonnement atteindre la thermistance. La puissance thermique Φ_a absorbée par la thermistance provoque une déviation du pont : $V_{mes} = -250 \text{ mV}$.

- D2.** Déduire de ces données la valeur de la résistance $R(T)$ associée à cet étalonnage, son échauffement ΔT et la valeur de la puissance absorbée Φ_a .

La paroi étant maintenant portée à une température t_p' inconnue, la puissance thermique absorbée Φ_a' par la thermistance provoque une nouvelle déviation du pont, $V_{mes}' = -100 \text{ mV}$.

D3. Déterminer la nouvelle valeur de la résistance $R'(T)$ associée à cette mesure, son échauffement $\Delta T'$ et la valeur de la puissance absorbée Φ_a' .

Le flux rayonné par la paroi varie comme la puissance quatrième de la température : $\Phi_a = kT^4$. La géométrie du dispositif optique n'est pas modifiée entre l'étalonnage et la mesure proprement dite.

D4. En déduire la température t_p' inconnue.

E / APPLICATION A UN DISPOSITIF DE SECURITE

Le caractère non linéaire de la thermistance peut être mis à profit dans un dispositif de sécurité ou de contrôle-régulation de température.

Considérons le montage ci-dessous (figure 4) alimenté sous une tension $V = 15 \text{ V}$, où la thermistance, de résistance $R(T)$ est introduite dans un montage en pont, associé à un amplificateur opérationnel supposé idéal, alimenté entre $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ (son alimentation n'est pas représentée pour la clarté du schéma). En cas de fonctionnement en régime de saturation, les tensions de saturation seront notées $\pm V_{SAT}$ (avec $V_{SAT} = 12 \text{ V}$). Les résistances utilisées ont les valeurs suivantes : $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$ et $R_4 = 15 \text{ k}\Omega$.

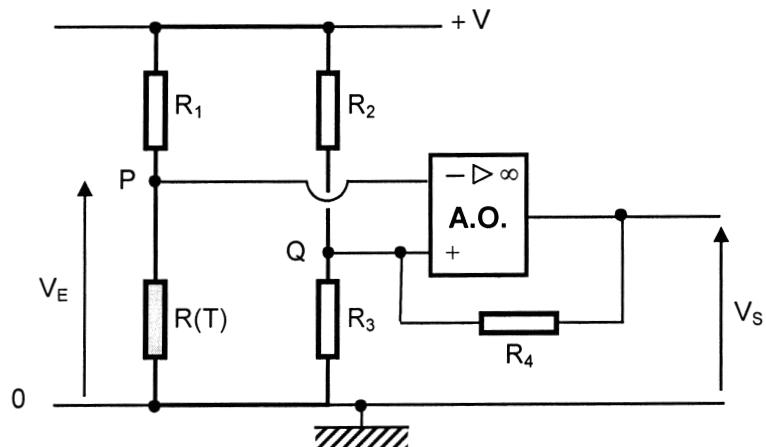


Figure 4

- E.1** Déterminer l'expression de la tension V_- sur l'entrée inverseuse de l'A.O., en fonction de R_1 , $R(T)$ et V . Exprimer la tension V_+ sur la borne non-inverseuse de l'A.O., en fonction de V , V_S , R_2 et R_4 .
- E.2** Expliquer le fonctionnement de l'A.O. et déterminer (en le justifiant) les expressions, minimale V_L et maximale V_H de la tension V_+ en fonction de V , V_{SAT} , R_2 et R_4 .
- E.3** Représenter les variations de la tension de sortie V_S en fonction de celle d'entrée V_E . (échelle proposée : 1 cm pour 2 volts)
En déduire le rôle joué par l'A.O. dans ce dispositif. Comment l'écart $\Delta V = V_H - V_L$ est-il appelé ?
- E.4** Calculer les résistances $R(T)$ associées aux valeurs de V_L et V_H , puis les températures correspondantes.
Discuter le mode de fonctionnement de ce dispositif et son intérêt.

TROISIEME PARTIE
THERMOCOUPLE ET TEMPERATURE VARIABLE D'UN FLUIDE

Un thermocouple est constitué de deux conducteurs métalliques de caractéristiques thermoélectriques différentes et possède deux jonctions : l'une est à la température à mesurer t_M (c'est le capteur de température), l'autre à une température fixe t_R (servant de référence). Vu de l'extérieur, le thermocouple est un dipôle qui est le siège d'une force électromotrice thermoélectrique (effet Seebeck) qui ne dépend que de l'écart $t_M - t_R$.

Un thermocouple fer-constantan, initialement à la température t_0 , est utilisé pour mesurer la température d'un fluide t_{FL} . Le capteur (jonction à la température à mesurer) est assimilable à un cylindre totalement immergé dans le fluide (diamètre d , longueur L , volume V , surface d'échange S) et est constitué de matériaux homogènes (masse volumique ρ et capacité thermique massique c_p). Le coefficient d'échange conducto-convectif entre le capteur et le fluide est noté h .

Dans un premier temps, le fluide possède une température t_C constante.

- F1.** Réaliser le bilan énergétique du thermocouple associé à un échauffement dt de sa température t , pendant l'intervalle de temps $d\tau$.

En déduire l'équation différentielle vérifiée par t , t_C et $\frac{dt}{d\tau}$, en posant $k = \frac{hS}{\rho V c_p}$.

- F2.** Résoudre cette équation différentielle, afin d'établir la loi de variation $t(\tau)$.
Tracer (sommairement) cette évolution (préciser la durée), en vous servant des différentes données. Analyser ce tracé, en termes de temps de réponse du capteur.

Le thermocouple est maintenant destiné à la mesure de la température d'un fluide de circuit de chauffage, variant sinusoïdalement en fonction du temps, $t_{FL} = t_1 + t_2 \sin \omega \tau$; ω est la pulsation associée à la période P . La température initiale du capteur est toujours t_0 .

- F3.** Ecrire la nouvelle équation différentielle régissant la température $t(\tau)$ du thermocouple, après avoir réalisé le changement de variable $\theta(\tau) = t(\tau) - t_1$.

- F4.** Ecrire la solution $\theta_1(\tau)$ correspondant au régime transitoire.

En régime harmonique, la solution particulière prend la forme : $\theta_2(\tau) = A \sin(\omega \tau - \Psi)$, Ψ correspondant à un déphasage tel que $\tan \Psi = \omega/k$.

- F5.** Déterminer l'expression de A en fonction de k , ω et t_2 .

- F6.** En prenant en compte les conditions initiales, écrire l'expression globale de la température $t(\tau)$ en fonction de t_0 , t_1 , t_2 , ω et k .

Sur le document-réponse B, est tracée l'évolution de la température réelle du fluide sur une durée de 15 minutes.

- F7.** Sur ce même graphique, reproduire, en vous aidant de l'ensemble des données fournies, le tracé de la température $t(\tau)$ précédemment établie.

- F8.** Analyser avec soin les différents termes de la température $t(\tau)$ et leurs caractéristiques, ainsi que leurs implications dans la réponse du thermocouple aux variations de température du fluide au cours du temps.

Données : $t_0 = 60^\circ\text{C}$, $t_C = 100^\circ\text{C}$, $t_1 = 100^\circ\text{C}$, $t_2 = 50^\circ\text{C}$, $P = 10 \text{ min}$,
 $d = 1 \text{ mm}$, $L = 30 \text{ mm}$, $\rho = 7900 \text{ kg.m}^{-3}$, $c_p = 460 \text{ J.kg}^{-1}.K^{-1}$, $h = 30 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$.

QUATRIEME PARTIE

**MESURE DE LA TEMPERATURE D'UN LIQUIDE
A L'AIDE D'UN DOIGT DE GANT MUNI D'UN THERMOCOUPLE**

Dans un tube en acier inoxydable (de conductivité thermique λ), de diamètre intérieur D_{INT} , circule de l'eau à la vitesse v , dont on veut connaître la température T_{eau} (considérée comme constante dans le tube). Pour réaliser cette mesure, une pince appelée doigt de gant, également en acier inoxydable, est soudée sur le tube. Ce doigt de gant est un cylindre creux, fermé à une extrémité, de longueur L , de diamètre extérieur d_{EXT} , d'épaisseur e et dont la section a pour aire \mathcal{A}). Il est destiné à recevoir un thermocouple devant mesurer la température du fluide. Le dispositif est schématisé sur la figure 5a.

Hypothèses de l'étude :

- le régime permanent est réalisé ;
- le doigt de gant se comporte comme une ailette de refroidissement dont l'une des extrémités est fermée, au contact du fluide et l'autre ouverte à la température du tube, notée T_P ;
- le contact entre le thermocouple et l'extrémité intérieure du doigt de gant, est parfait (sans résistance thermique) ;
- les transferts thermiques entre l'extrémité du doigt de gant et l'eau sont considérés comme négligeables devant les transferts entre la paroi latérale du gant et l'eau ;
- les transferts de type conducto-convectif entre une surface à la température T_S et un fluide sont régis par la loi de Newton, fournissant la puissance surfacique échangée : $P_{\infty} = h(T - T_S)$, h étant le coefficient de transfert.

Considérons un élément infinitésimal du doigt de gant, compris entre les cotes x et $x+dx$, de volume $\mathcal{A}dx$, comme illustré sur la figure 5b. (schéma agrandi pour plus de clarté)

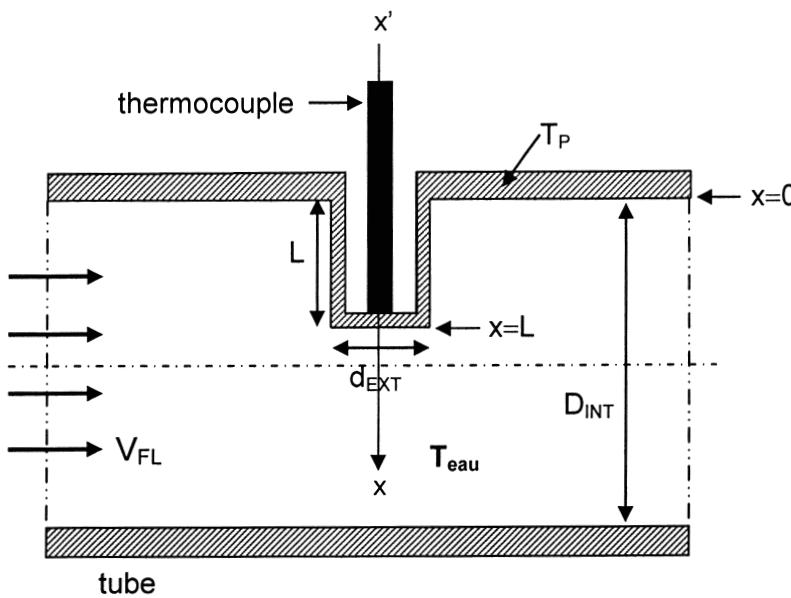


Figure 5a

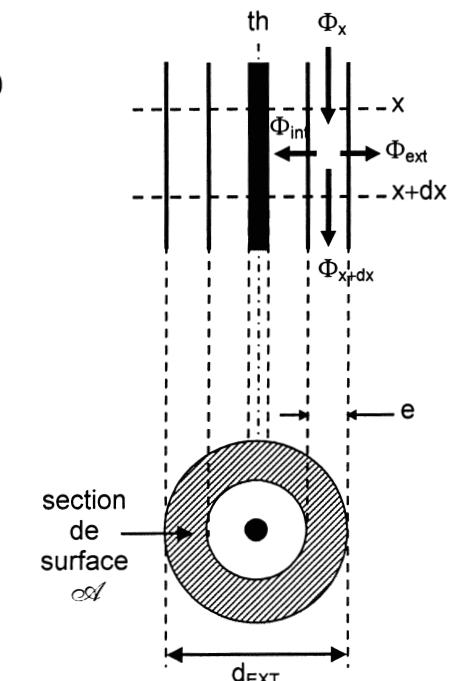


Figure 5b

- G1.** Réaliser le bilan thermique sur cet élément de cylindre, après avoir explicité chacun des flux intervenant dans les échanges entre l'eau, le doigt de gant et l'air.
- G2.** Sachant que les coefficients d'échanges conducto-convectifs respectifs h_{FL} (vis à vis du fluide en mouvement) et h_A (vis à vis de l'air inerte dans le doigt de gant) sont dans le rapport d'environ 1000/1, effectuer les simplifications qui s'imposent dans le bilan précédent.
- G3.** Déduire de ce bilan simplifié l'équation différentielle vérifiée par la température $T(x)$ d'un point du doigt de gant, à la cote x .

Pour simplifier écritures et calculs, introduisons la variable adimensionnée : $\xi = \frac{x}{L}$, ainsi que la grandeur : $\theta(\xi) = \frac{T(x) - T_{eau}}{T_p - T_{eau}}$.

- G4.** Montrer que l'équation différentielle précédente s'écrit maintenant : $\frac{d^2\theta(\xi)}{d\xi^2} - \Omega^2 L^2 \theta(\xi) = 0$. Expliciter la quantité Ω^2 en fonction de d_{EXT} , h_{FL} , λ et α , puis préciser ses dimensions à partir de celles des grandeurs précédentes.
- G5.** Résoudre cette équation différentielle, après avoir justifié les conditions aux limites suivantes : $\theta(0) = 1$ ainsi que $\left(\frac{d\theta}{d\xi}\right)_{\xi=1} = 0$. Ecrire la solution $\theta(\xi)$ en fonction de ξ , Ω et L .

Pour que le dispositif (thermocouple associé au doigt de gant) remplisse parfaitement ses fonctions, il convient que l'écart entre la température $T(L)$ mesurée par le thermocouple au contact du fond du doigt et la température réelle T_{eau} de l'eau, ne soit pas supérieur à 0,5 % de la différence entre la température de l'eau T_{eau} et celle de la paroi du tube T_p .

- G6.** Exprimer la longueur que doit posséder le doigt de gant (exprimer en fonction de la grandeur Ω) pour que cette condition soit remplie.
Réaliser, à l'aide des données fournies, les applications numériques nécessaires afin de calculer la longueur de doigt de gant désirée. Commenter le résultat obtenu.

L'étude précédemment menée partait de l'hypothèse que le flux surfacique en bout du doigt de gant était nul. Une autre approche consiste à considérer un doigt de gant « infini », c'est à dire suffisamment long pour que la température en son extrémité tende vers la température de l'eau qui l'environne T_{eau} .

- G7.** Reprendre l'équation différentielle établie en G3., où figure la grandeur Ω .
Ecrire les conditions aux limites qu'il convient d'ajouter à l'étude précédente. Résoudre cette équation différentielle et écrire la nouvelle solution $T(x)$ en fonction de T_{eau} , T_p , Ω et x .

- G8.** Reprendre le critère introduit précédemment et déterminer l'expression de la nouvelle longueur L' du doigt.
Calculer L' et comparer à la valeur trouvée avec la première hypothèse.

- G9.** Discuter, au vu des résultats issus de ces deux approches, de la réalité du doigt de gant.

Données : $D_{INT} = 30 \text{ mm}$, $d_{EXT} = 4 \text{ mm}$, $e = 1 \text{ mm}$,
 $\lambda = 17 \text{ W.m}^{-1}.K^{-1}$, $h_{FL} = 4500 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$, $h_A = 5 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$,
 $Ch(a - b) = Ch(a).Ch(b) - Sh(a).Sh(b)$,
 $Ch(6) \approx 200$.

CINQUIEME PARTIE
THERMOMETRIE A DIODE

Considérons un capteur de température utilisant une diode au silicium ; la jonction PN^(**) de cette diode est polarisée en direct. Traversée par un courant I , elle présente une chute de tension V_J à ses bornes (figure 6), ces deux grandeurs étant reliées par la loi de Shockley : $I = I_S [\exp(qV_J/kT) - 1]$ où k est la constante de Boltzmann et T la température absolue. En se plaçant dans l'approximation $kT \ll E_g$, le courant de saturation I_S s'écrit de façon approchée : $I_S = AT^3 \exp(-E_g/kT)$, où E_g est la largeur de la bande interdite du semi-conducteur (en eV) et A une constante. La caractéristique de la diode à 25°C est tracée sur la figure 7.

- H1.** Montrer que, dès que $V_J > 200$ mV (pour une température de jonction inférieure à 80°C), l'expression de I peut se simplifier et permet d'écrire V_J en fonction de I et I_S .
- H2.** En déduire l'expression de V_J en fonction de la température, sous la forme : $V_J = \alpha + \beta T + \gamma T \ln T$. Analyser cette relation et identifier les constantes α , β et γ .

La diode est alimentée par un courant constant I_0 . La température T de la jonction varie autour d'une température T_0 prise comme référence, telle que $T = T_0 + \Delta T$.

- H3.** Etablir, à l'aide d'un développement limité au premier ordre en ΔT , la relation entre $V_J(T_0 + \Delta T)$, $V_J(T_0)$ et ΔT .

La résistance des régions N et P de la diode peut se modéliser par une résistance série R_s , dont l'expression, en fonction de la température, s'écrit : $R_s(T) = R_s(T_0) [1 + \Delta T/T_0]^{3/2}$.

- H4.** Réaliser le développement limité au premier ordre en ΔT de la résistance $R_s(T)$. Ecrire la tension $V_D(T)$ aux bornes de la diode en fonction de $V_J(T)$, puis établir la relation entre $V_D(T_0 + \Delta T)$, $V_D(T_0)$ et $\Delta T/T_0$. En déduire la sensibilité $S_D(T_0) = (\Delta V_D / \Delta T)_{T_0}$. A l'aide des données et de la caractéristique de la diode, calculer cette sensibilité à 25°C.

- H5.** Exprimer l'erreur engendrée par la dérive du courant d'alimentation, puis la calculer pour $\Delta I_0 = 0,02$ mA. Analyser ces résultats.

Données : $q = -e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J.K⁻¹,
 $E_g = 1,14$ eV = $1,83 \cdot 10^{-19}$ J,
 $I_0 = 2,5$ mA, $R_s(25^\circ\text{C}) = 10$ Ω.

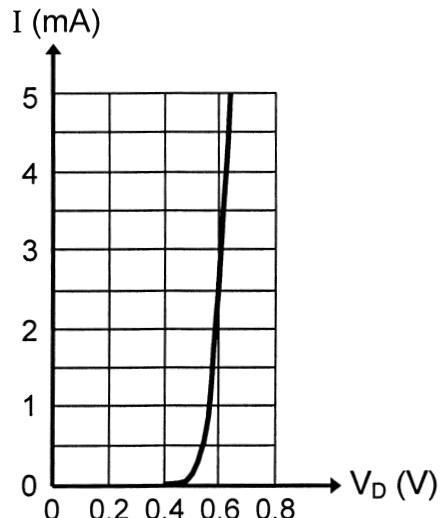
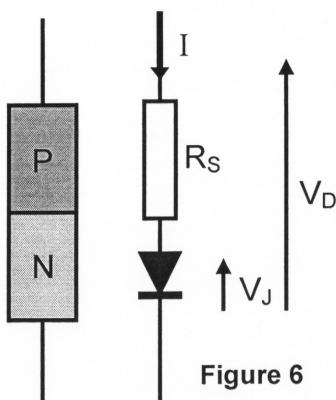


Figure 7

FIN DE L'EPREUVE

^(**) : Jonction d'un semi-conducteur P et d'un semi-conducteur N .


DANS CE CADRE

NE RIEN ÉCRIRE

Académie :	Session :	Modèle EN.
Examen ou Concours	Série* :	
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :	
Épreuve/sous-épreuve :		
NOM : <i>(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)</i>		
Prénoms :	N° du candidat	<input type="text"/>
Né(e) le :	<small>(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)</small>	
Examen ou concours :	Série* :	
Spécialité/option :		
Repère de l'épreuve :		
Épreuve/sous-épreuve :		
Note : <input type="text"/> 20	<i>Appréciation du correcteur (uniquement s'il s'agit d'un examen) :</i>	

* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

11PC08

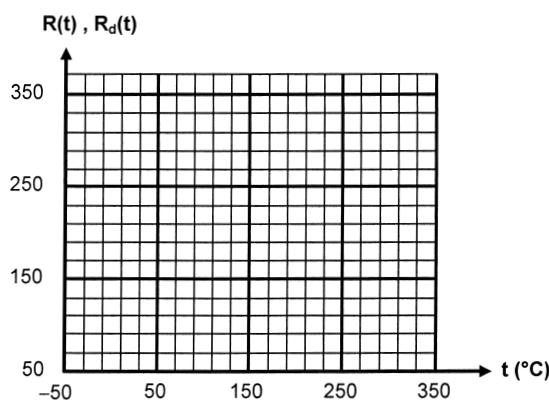Document-réponse A à compléter et rendre avec la copie

TOURNEZ LA PAGE S.V.P.

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.



NE RIEN ÉCRIRE

DANS LA PARTIE BARRÉE

Document-réponse B à compléter et rendre avec la copie

